
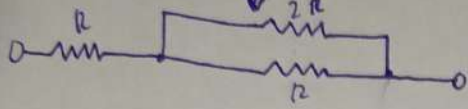


Rangkaian Elektrik


Alvin Haryanto 1AEL9 224993071

(1.)

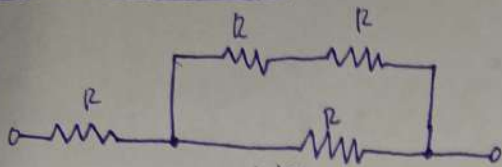


$$\rightarrow R + \left(\frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{R}} \right) = \underline{1,7R}$$

(2.)

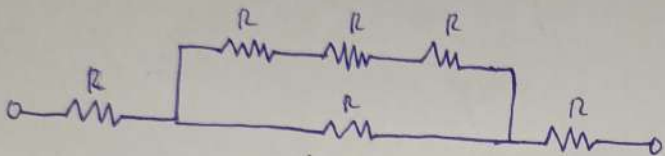


$$= R + \left(\frac{1}{\frac{1}{3R} + \frac{1}{R}} \right) + R = \underline{2,75R}$$

(3)

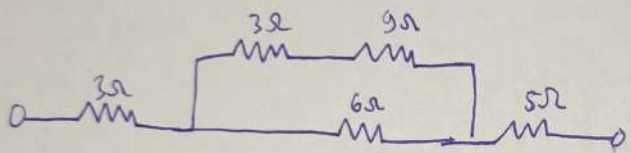


$$= 3\Omega + \left(\frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{6}} \right) + 5 = 12\Omega$$

(4)

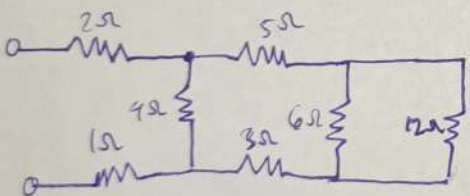

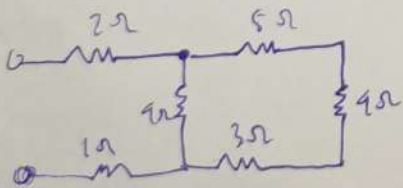
$$= \frac{12 \times 6}{12 + 6} = \frac{72}{18} = 4\Omega$$




$$= 5 + 4 + 3 = 12\Omega$$
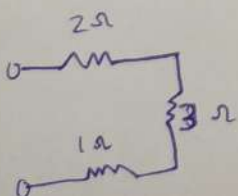
$$= \frac{12 \times 9}{12 + 9} = 3\Omega$$




$$= 2 + 3 + 1 = 6\Omega$$

5

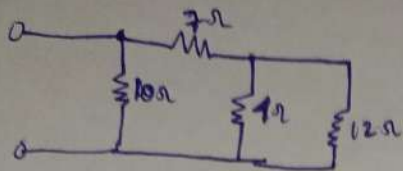
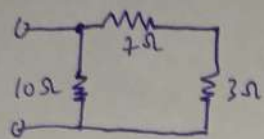
$$= \frac{12 \times 4}{12 + 4} = \frac{48}{16} = 3 \Omega$$



$$= 7 + 3 = 10$$


$$= \frac{1}{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10}$$

$$= \frac{1}{R} = \frac{2}{20}$$

$$= 2 R = 20$$

$$R = 10 \Omega$$


6

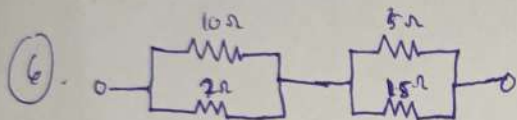

$$= \frac{10 \times 2}{10 + 2} + \frac{5 \times 15}{5 + 15}$$

$$= 1,7 + 3,75$$

$$= 5,45$$

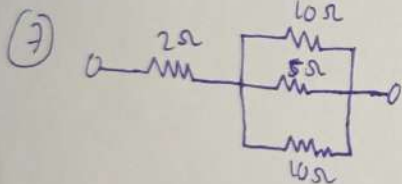

$$= \frac{1}{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10}$$


$$\frac{1}{R} = \frac{1 + 2 + 1}{10}$$

$$4 R = 10$$

$$R = 2,5$$

$$R_{total} = 2 + 2,5 = 4,5 \Omega$$

8

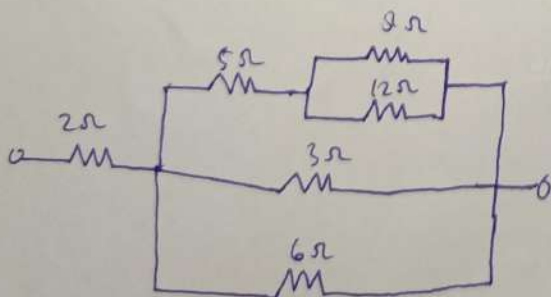

$$5 + \frac{8 \times 12}{8 + 12} = 9,8 \Omega$$

$$= \frac{1}{R} = \frac{1}{9,8} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{10 + 58,8 + 29,4}{176,4}$$

$$176,4 = 106,2 R$$

$$R = 1,7 \Omega$$

$$R_{total} = 2 + 1,7$$

$$= 3,7 \Omega$$