

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_{\text{total}} = \frac{45}{15} = 3 \text{ A}$$

$$P_{\text{total}} = V_{\text{total}} \cdot I_{\text{total}} \\ = 15 \cdot 3 \\ P_{\text{total}} = 135 \text{ W}$$


$$P_{R1} = (3)^2 \times 2 \\ = 9 \times 2 \\ P_{R1} = 18 \text{ W}$$

$$P_{\text{total}} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} \\ = 18 + 54 + 63 \\ = 135 \text{ W}$$

$$P_{R2} = (3)^2 \times 6 \\ = 9 \times 6 \\ P_{R2} = 54 \text{ W}$$

$$P_{R3} = (3)^2 \times 7 \\ = 9 \times 7 \\ P_{R3} = 63 \text{ W}$$

2.

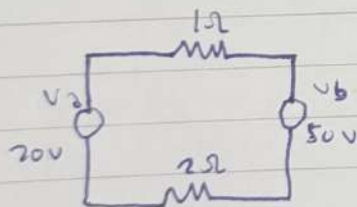

$$\sum V = \sum E - \sum IR \quad \text{atau: } \sum V = 0$$

$$20 - 50 ((I \times 1) + (I \times 2)) = 0 \\ -30 - 3I = 0$$

$$-30 = 3I$$

$$-10 \text{ A} = I \rightarrow$$


arah arus berbanding terbalik

$$P_{V2} = 20 \times 10 \\ = 200 \text{ W}$$

$$P_{Vb} = 50 \times 10 \\ = 500 \text{ W}$$

$$P_{\text{total}} = 500 - 200 \\ = 300 \text{ W}$$

3.

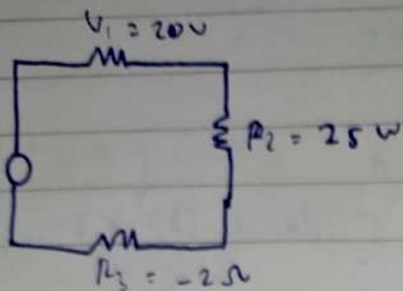


$$V - 20 - \left(\frac{25}{5}\right) - (9 \times 2) = 0$$

$$V - 20 - 5 - 10 = 0$$

$$V - 35 = 0$$

$$V = 35 \text{ V}$$

4.

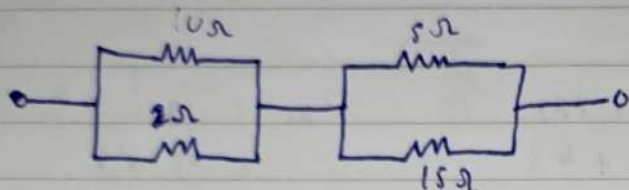

$$R_{\text{total}1} = R_{P1} + R_{P2}$$

$$R_{P1} = 1,67 \Omega$$

$$R_{P2} = 3,75 \Omega$$

$$R_{\text{total}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{10}} + \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{15}} \right)$$

$$I_{\text{total}} = \frac{V_{\text{total}}}{R_{\text{total}}}$$

$$R_{\text{total}} = 5,92 \Omega$$

$$I_{\text{total}} = \frac{100}{5,92}$$

$$V_{P1} = 18,95 \times 1,67$$

$$V_{P1} = 30,81 \text{ V}$$

$$I_{\text{total}} = 18,95 \text{ A}$$

$$V_{P2} = 18,95 \times 3,75$$

$$V_{P2} = 69,19 \text{ V}$$

$$P_{R1} = \frac{(30,81)^2}{10} = 94,86 \text{ W}$$


$$P_{R2} = \frac{(30,81)^2}{2} = 474,63 \text{ W}$$

$$P_{R3} = \frac{(69,19)^2}{5} = 957,95 \text{ W}$$

$$P_{R4} = \frac{(69,19)^2}{15} = 319,15$$

resistor yang memiliki daya paling tinggi adalah

$R_3 = 5 \Omega$ dimana dayanya 957,95 W

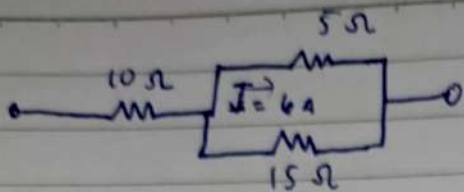

$$V_{R1} = 6 \times 5 \quad V_{R1} = V_{R2} = 30V$$

$$V_{R1} = 30V$$

$$I_{R2} = \frac{30}{15} = 2A$$

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I_3 = 6 + 2$$

$$I_3 = 8A$$

$$V_{total} = 8 \times 13,75$$

$$= 110V$$

$$R_{total} = 10 + \left(\frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{15}} \right) = 13,75\Omega$$

$$P_{total} = V_{total} \times I_{total}$$

$$= 110 \times 8$$

$$P_{R1} = \frac{(30)^2}{10} = 90W$$

$$P_{R2} = \frac{(30)^2}{15} = 60W$$

$$P_{total} = 380W$$

$$P_{R3} = 180W = \frac{(30)^2}{5}$$

$$P_{total} = 90 + 60 + 180$$

$$= 330W$$

$$6. \quad V = 220V$$

$$P_1 = 25W$$

$$P_2 = 60W$$

$$P_3 = 75W$$

$$P_4 = 100W$$

$$P = \frac{(V)^2}{R}$$

$$R = \frac{(V)^2}{P}$$

$$R_1 = \frac{(220)^2}{25} = 1936\Omega$$

$$R_2 = \frac{(220)^2}{60} = 806,67\Omega$$

$$R_3 = \frac{(220)^2}{75} = 645,33\Omega$$

$$R_4 = \frac{(220)^2}{100} = 484\Omega$$



Tugas 1

Berisi file PDF tugas 1
Elektronika

[Open PDF](#)



Tugas 2

Berisi file PDF tugas 2
Elektronika

[Open PDF](#)



Tugas -

Coming soon

[Open PDF](#)



Tugas -

Coming soon

[Open PDF](#)