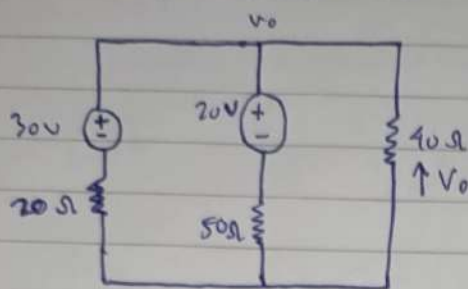


3. Hitung tegangan V_0 

$$= \frac{V_0 - 30}{20} + \frac{V_0 - 20}{50} + \frac{V_0 - 0}{40} = 0 \quad \times 200$$


$$\uparrow V_0 = 10(V_0 - 30) + 4(V_0 - 20) + 5(V_0 - 0) = 0$$

$$= 10V_0 - 300 + 4V_0 - 80 + 5V_0 = 0$$

$$19V_0 - 380 = 0$$

$$19V_0 = 380$$

$$V_0 = 20 \text{ V}$$

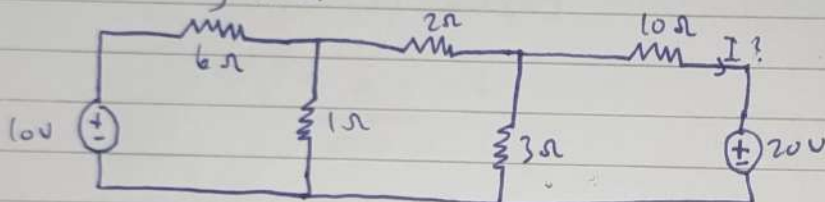4. Hitung nilai i 

Node A

$$\frac{V_A - 10}{6} + \frac{V_A - 0}{1} + \frac{V_A - V_B}{2} = 0 \quad \times 6$$

$$V_A - 10 + 6V_A + 3(V_A - V_B) = 0$$

$$V_A - 10 + 6V_A + 3V_A - 3V_B = 0$$

$$10V_A - 3V_B - 10 = 0$$

$$10V_A - 3V_B = 10 \quad (1)$$

Node B

$$\frac{V_B - 20}{10} + \frac{V_B - 0}{3} + \frac{V_B - V_A}{2} = 0$$

$$3(V_B - 20) + 10V_B + 15(V_B - V_A) = 0$$

$$3V_B - 60 + 10V_B + 15V_B - 15V_A = 0$$

$$-15V_A + 28V_B - 60 = 0$$

$$-15V_A + 28V_B = 60 \quad (2)$$

$$\begin{array}{r|l} 10V_A - 3V_B = 10 & \times 3 \\ -15V_A + 28V_B = 60 & \times 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} 30V_A - 9V_B = 30 \\ -30V_A + 56V_B = 120 \end{array} +$$

$$47V_B = 150$$


$$V_B = 3,19 \text{ V}$$

$$I = \frac{V_B - 20}{10}$$

$$= \frac{3,19 - 20}{10}$$

$$= -0,1681 \text{ A}$$

5. Richtung nicht!

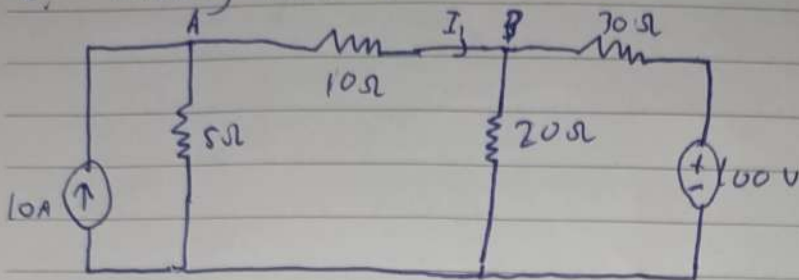

Node A

$$-10 + \frac{V_A - 0}{5} + \frac{V_A - V_B}{10} = 0 \quad \times 10$$

$$-100 + 2V_A + V_A - V_B = 0$$

$$3V_A - V_B - 100 = 0$$

$$3V_A - V_B = 100$$

Node B

$$\frac{V_B - 100}{30} + \frac{V_B - 0}{20} + \frac{V_B - V_A}{10} = 0 \quad \times 60$$

$$2(V_B - 100) + 3V_B + 6(V_B - V_A) = 0$$

$$2V_B - 200 + 2V_B + 6V_B - 6V_A = 0$$

$$11V_B - 6V_A - 200 = 0$$

$$-6V_A + 11V_B = 200$$

Lösung

$$3V_A - V_B = 100$$

$$2V_A - 99,9 = 100$$

$$3V_A = 199,9$$

$$V_A = 66,63$$

$$\begin{array}{r|l} 3V_A - V_B = 100 & 2 \\ -6V_A + 11V_B = 200 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 6V_A - 2V_B = 200 \\ -6V_A + 11V_B = 200 \end{array}$$

$$9V_B = 400$$

$$V_B = 44,4V$$


$$I = \frac{V_A - V_B}{10}$$

$$= \frac{66,63 - 44,4}{10}$$

$$= \frac{22,23}{10}$$

$$= 2,223A$$

6.

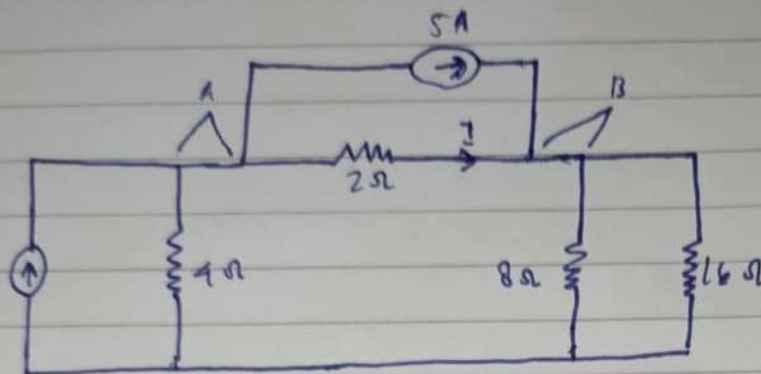Node A

$$-10 + 5 + \frac{v_a - 0}{4} - \frac{v_b}{2} = 0$$

$$-5 + \frac{v_a}{4} + \dots \times 9$$

$$-20 + v_a + 2(v_a - \dots) = 0$$

$$v_a + 2v_a - 2v_b = 20$$

$$3v_a - 2v_b = 20$$

~~Node B~~Node B

$$-5 + \frac{v_b - 0}{16} + \frac{v_b - 0}{8} + \frac{v_b - v_a}{2} = 0 \quad \times 16$$

$$-80 + v_b + 2v_b + 8(v_b - v_a) = 0$$

$$-8v_a + 11v_b = 80$$

$$\begin{array}{r|l} 3v_a - 2v_b = 20 & 3 \\ -8v_a + 11v_b = 80 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 29v_a - 16v_b = 160 \\ -24v_a + 33v_b = 240 \end{array}$$

$$\hline 17v_b = 400$$

$$v_b = 23,53$$

$$3v_a - 2v_b = 20$$

$$3v_a - 2(23,53) = 20$$

$$3v_a - 47,06 = 20$$

$$3v_a = 67,06$$

$$v_a = 22,35$$

$$I = \frac{v_b - v_a}{2}$$

$$= \frac{23,53 - 22,35}{2}$$

$$= 0,59 \text{ A}$$